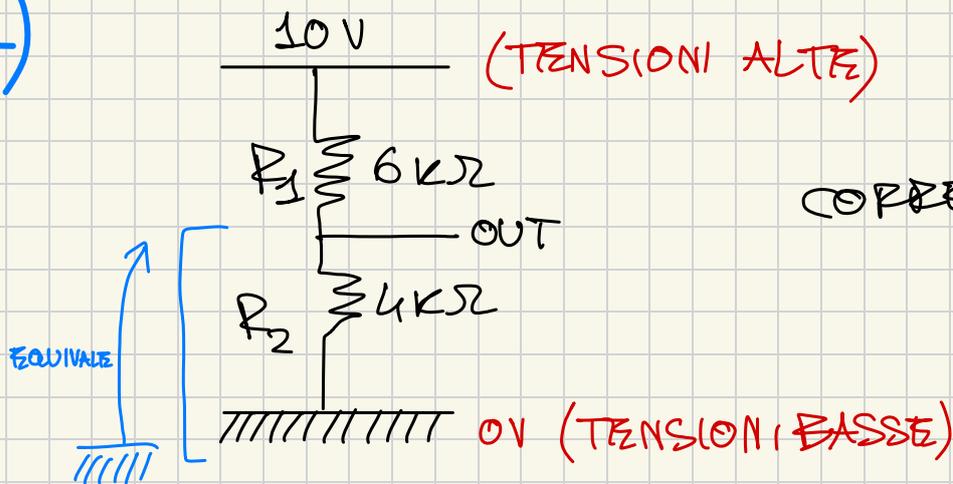


FONDAIMENTI DI ELETTRONICA: ESERCITAZIONE

15/08/2020


(IVAN RECH)

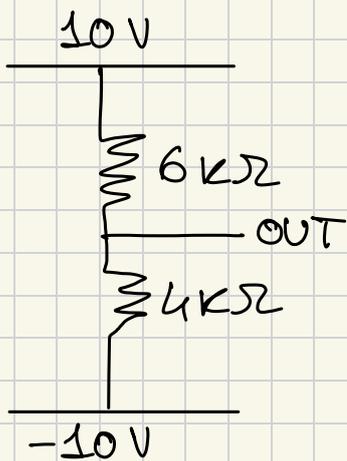1)



CORRENTE: SIMILITUDINE
ACQUA

$$V_{R_2} = V_{out} = \underbrace{\Delta V}_{10V} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4V$$



$$V_{R_2} = V_{out} = \underbrace{\Delta V}_{20V} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 8V$$

("CADUTA TOTALE")

MA NEGL'HANNO CHIESTO RISPETTO A
MASSA!



$$\text{QUINDI: } -10 + 8 = -2V$$

VERIFICHIAMOLO:

$$V_{R_1} = \Delta V \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 12V \Rightarrow 10 - 12 = -2V$$


LIEGGE DI OHM:

$$V = RI \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

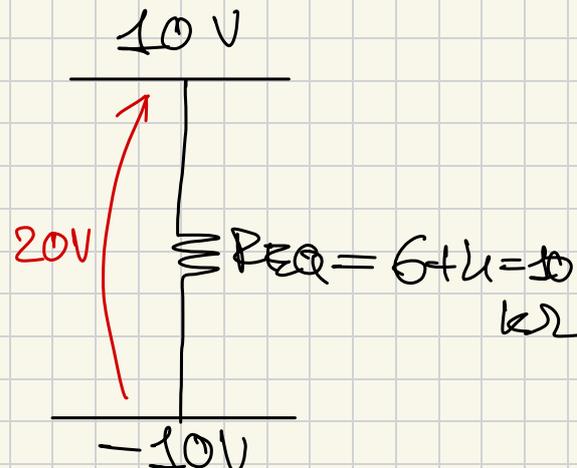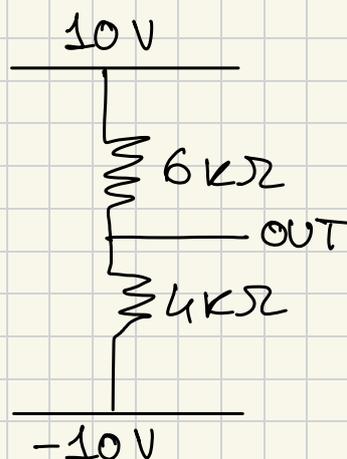


$$\Rightarrow I = 2 \mu A \Rightarrow V_{R_2} = I \cdot R_2 = 8 V$$

(PARTENDO DA TERRA, RITROVIAMO $-2 V$)

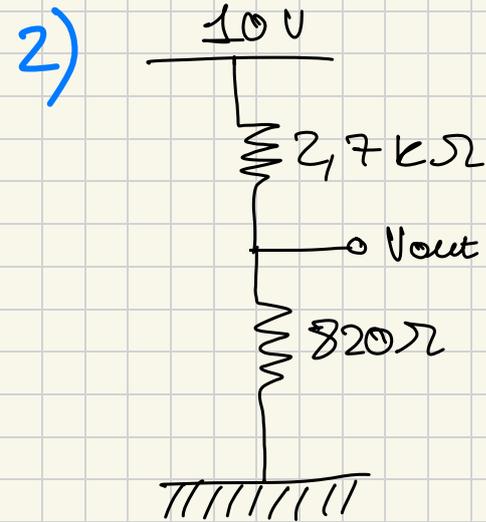


COME PRIMA: $V_{out} = 2,32 V$

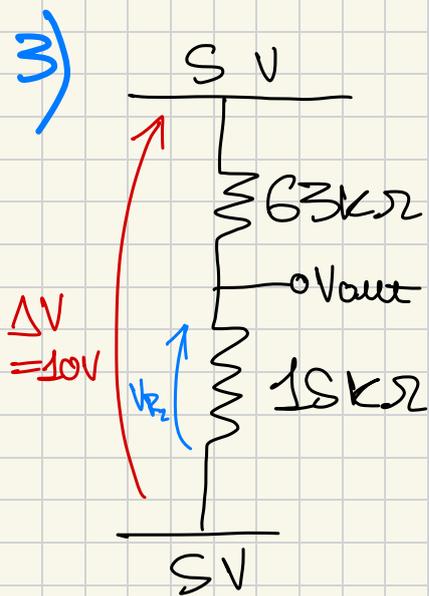

$$V_{R_2} = \Delta V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 V \cdot \frac{15 k\Omega}{15 k\Omega + 63 k\Omega}$$

$$V_{out} = -5 V + V_{R_2} = -3,08 V$$

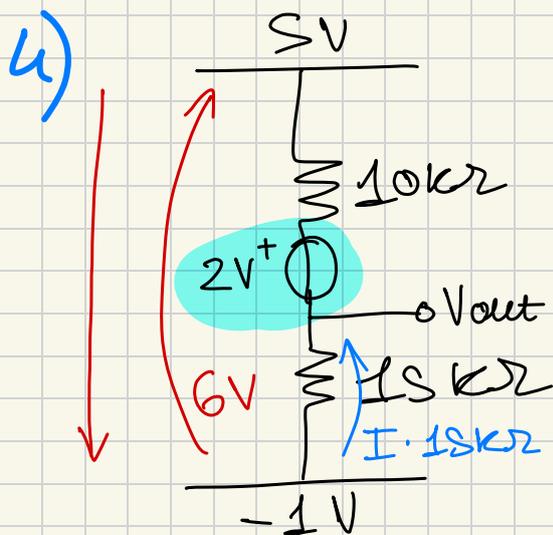

APPLICHIAMO IL RAGIONAMENTO DI PRIMA:


$$V = R I$$

HO 4 V CHE CADONO SULLE RESISTENZE $(6 - 2) = 4 V$

$$I = \frac{4 V}{R_1 + R_2}$$

$$V_{out} = -1 V + V_{R_2} = -1 V + I \cdot R_2$$


S)

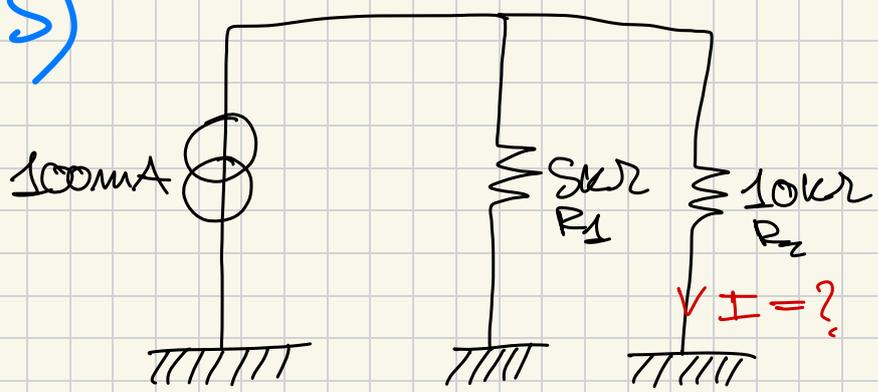

PARTITORE DI CORRENTE:


$$I_2 = I_{TOT} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

VEDIAMO EQ. THEVENIN-NORTON:

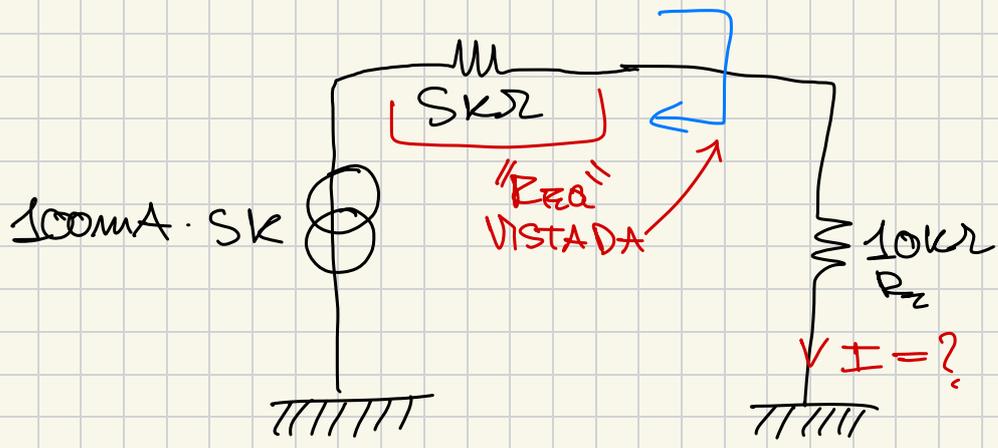


COME PRIMA, $I_2 = I_{TOT} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

OPPURE

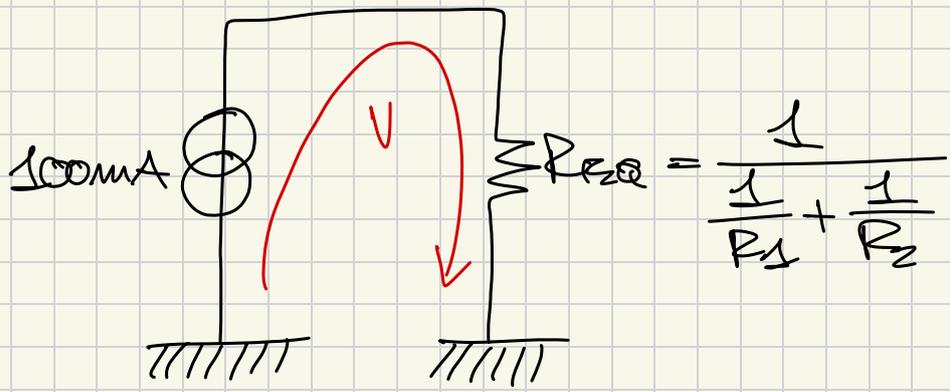


HOLA V (CHE È ANCHE QUELLA CHE CADE SU R1 E R2)

PER CASA:

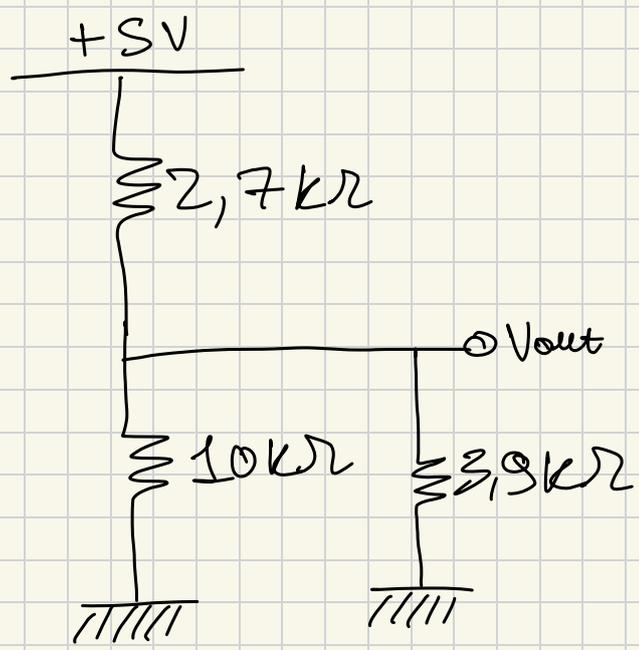

E INVECE?

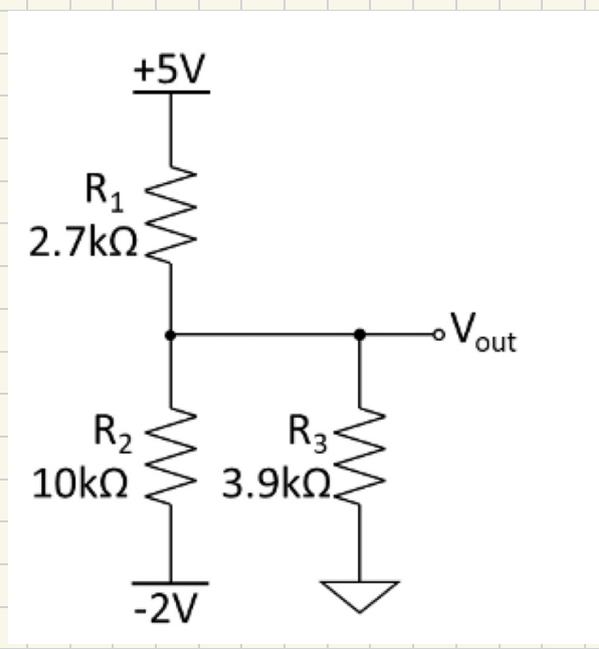

VA USATO IL PRINC. DI SOVRAPP. DEGLI EFFETTI